



愛唱歌的LED



設計／陳坤龍

(臺南市佳興國中教師)

圖／柯欽耀

奇妙的地方是，我們可以利用一些簡單的道具來讓聲能與光能相互轉換，讓我們「看到聲音」。

這個裝置的設計是：音樂—C驅動—ED（電能轉光能）——驅動太陽能板（光能轉電能）——驅動壓電蜂鳴器（電能轉聲能），也就是空氣分子振動造成能量）。

聲音和光都是能量，只是出現的模樣不同。



今天我們要
就是一種讓聲
音看得見的能
源玩具

記得有一次參觀海生館，剛好遇到大洋池餵食秀，滿滿的魚兒圍繞著餵食訓練員打轉，真是好玩又壯觀。只不過，餵食員邊餵食邊比手畫腳，好放置，讓餵食人員可以邊餵食，又可以邊介紹周圍各種魚兒的名稱與習性，不僅有趣，還能讓觀眾認識更多魚！如果能設計一個頭盔，讓餵食員像《海綿寶寶》的松鼠珊迪那樣戴著進入水池，並且能正常講話。再讓聲音訊號騎在可見光波的「翅膀」上，穿過大洋池內的水，透過太陽能板，將電能轉換成電能，再藉由壓電耳機將光能，觀眾就可以看見餵食

材料


免焊麵包板1塊、雙座電池盒1個、3號電池2個、—ED1顆、太陽能板（取自計算機）1個、音樂—C（

電蜂鳴器（取自玩具）1個、
歐洲夾（鱷魚夾）2支

• 組裝步驟

組裝電能轉成光能

- 1.腳電源負極
- 2.腳電源正極

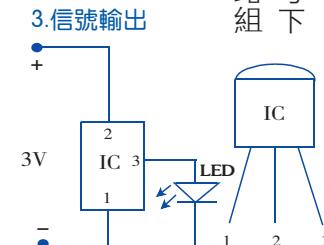

The diagram illustrates the connection of an LED and a music IC to a breadboard. A blue LED is connected in series with a resistor (labeled 1K) and a 9V battery. The other end of the LED is connected to one pin of a music IC (labeled IC). The music IC is also connected to the breadboard ground rail. A red label '長腳' (long脚) points to the two pins of the music IC that are not connected to the breadboard.

將壓電蜂鳴器的開口
放進耳孔（類似用耳
機那樣），就能夠感
受LED發射的光能
，隔空傳來美妙的音
樂呵！

組裝光能轉電能
再轉聲能接收部

LI-FI 巧妙應用

運用這個裝置概念，可以在室內使用 LI-FI（Light-Fidelity）光訊號了。

LI-FI？和我們熟悉的WI-FI（Wireless-Fidelity）無線網際網路）有關嗎？

沒錯，日常生活中的我們常常會運用一種叫做「電磁波」的能量，像手機無線電通訊會運用到「無線電」，微波爐運用到「微波」，紅外線遙控運用「紅外線」等。如果用光能取代電能，就可以用「可見光」，也就是看得到的光線來替我們傳送訊息。

這種設計有哪些好處呢？

運用這個裝置概念，可以發展出可見光的通訊方式呵！讓照明用的光源收到並發出訊號，我們就可以在室內使用 LI-FI（Light-Fidelity 光網路）了。

二、應用更廣：假如每座路燈都可以發射道路交通安全的訊息；每個紅綠燈可以發出倒數秒數的資訊；每輛車的後煞車燈，可以發出定位或距離的訊息，提醒後車防止碰撞，道路交通安全就會更有保障。此外，當我們去貨公司或博物館、展覽廳，需要聽聽個別展品的解說時，也可以在展品的照明燈光加上語音或影像，這樣甚至可以取代QR-CODE的功能。

要的是將室內導航功能和照明燈光結合，大家就不容易在建築物內迷路咯！

最近，英國科學家正在如火如荼的研發Li-Fi技術。相信再過不久，Li-Fi將會進入我們的生活中！